



说明：这是5A双节锂电池充电管理电路的应用图。工程师可在此基础上，做点修改就能得到所需要的充电电流。改方案适合上网本、MP3、对讲机、电动工具等需要双节锂电池充电的产品。