



说明: 这是 3 节锂电池充电管理电路的应用图。工程师可在此基础上, 做点修改就能得到所需要的充电电流。改方案适合上网本、MID、对讲机、电动工具等需要双节锂电池充电的产品。