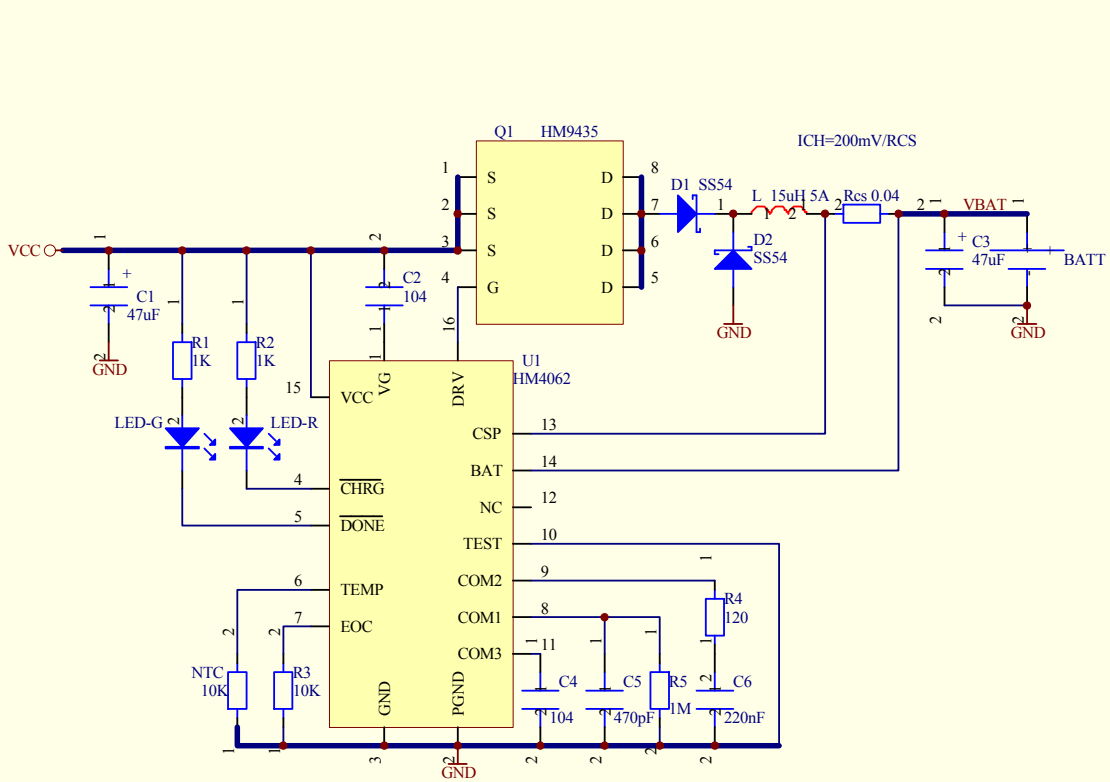

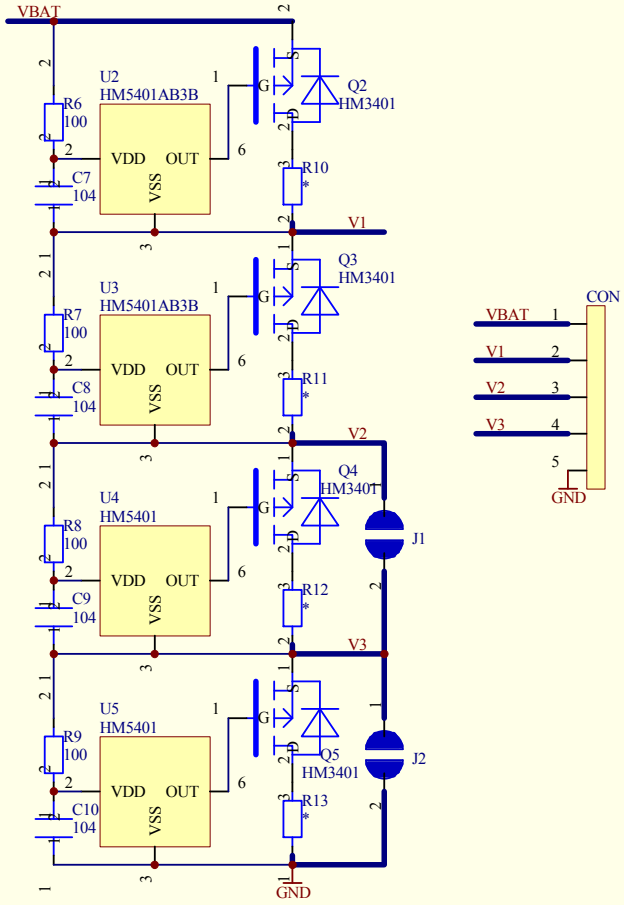

*放电电阻R10 R11 R12 R13按实际放电电流选取，需要考虑电阻和MOS功耗

*J1 J2设置平衡充部分电池节数；U1用HM4062时短接J1 J2；U1用HM4063时短接J2；U1用HM4064时J1 J2都断开

Title		
Size A4	Number	Revision
Date: 22-Mar-2017		Sheet of
File: G:\张春峰\做DEMO\DEMO.ddb		Drawn By: